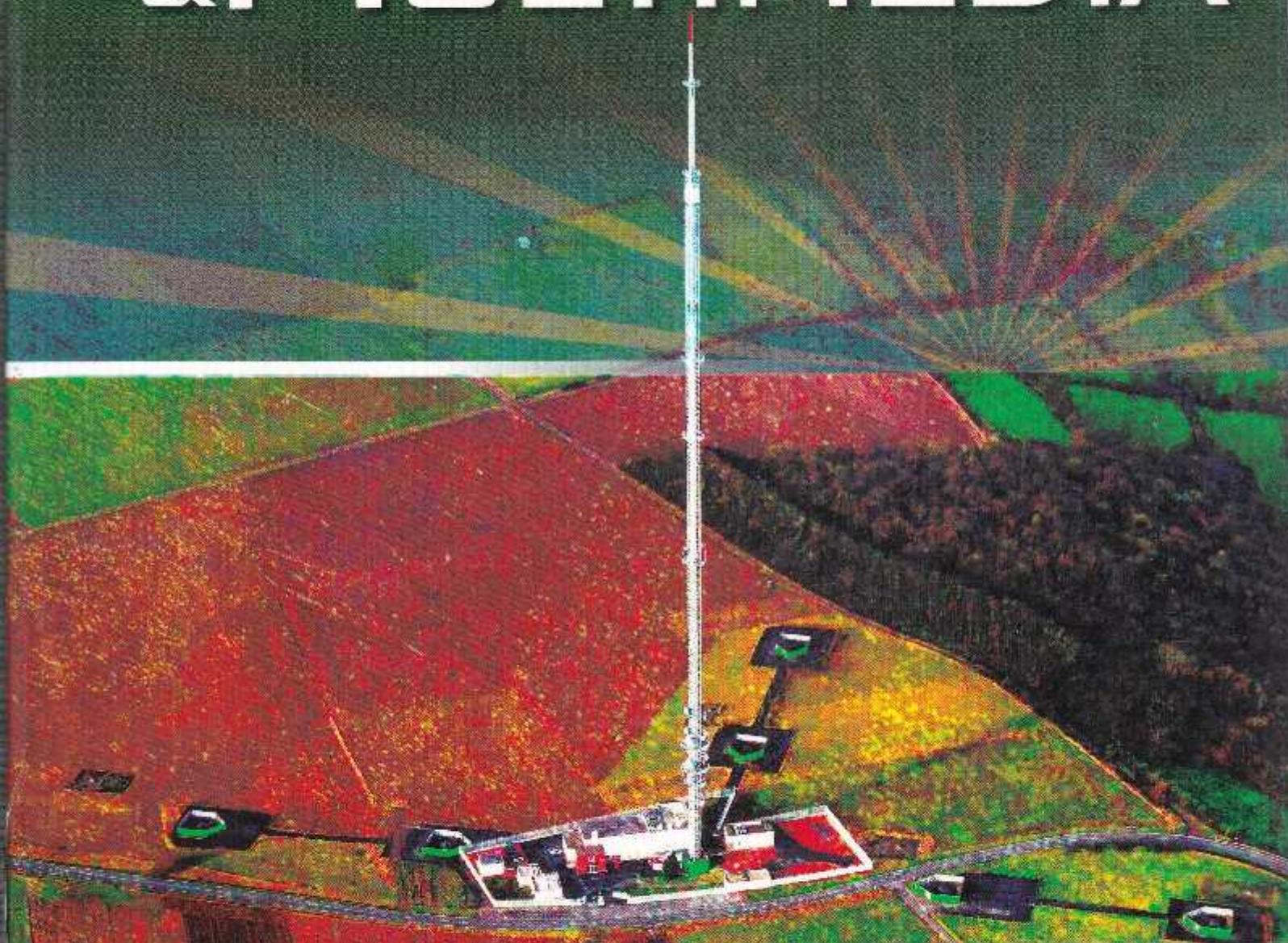


BAC PRO SEN

# TECHNOLOGIE & MULTIMÉDIA



J. Messanga

  
**CASTEILLA**

# Table des matières

## Avant-propos

iii

<b>1 Traitement de l'information</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Acquisition de l'information</b>	<b>3</b>
1.1.1 Principes de détection des différentes grandeurs physiques	3
1.1.2 Caractéristiques d'un capteur	4
1.1.3 Mise en service de capteurs	5
<b>1.2 Restitution visuelle</b>	<b>7</b>
1.2.1 Technologie des différents types d'écran : CRT, écran plasma, LCD et écran tactile	7
1.2.1.1 Principe de balayage ligne et trame sur un CRT	7
1.2.1.2 Les caractéristiques de moniteurs CRT	8
1.2.2 Description et principe de fonctionnement du LCD	9
1.2.2.1 Caractéristiques principales du LCD	11
1.2.2.2 Mise en service et installation	12
1.2.2.2.1 L'installation	12
1.2.2.2.2 La connexion de l'appareil	12
<b>1.3 Restitution sonore de l'information</b>	<b>17</b>
1.3.1 Haut-parleur et enceintes	17
1.3.1.1 Caractéristiques de fonctionnement	17
1.3.1.2 Technologie	18
1.3.1.3 Exemple d'enceintes acoustique	18
<b>2 Opérations mathématiques utilisées</b>	<b>19</b>
2.1 La fonction amplification	20
2.1.1 Amplification à composants discrets	20
2.1.2 Le transistor bipolaire et le transistor uni-jonction	26
2.1.3 Présentation du transistor bipolaire NPN	21
2.1.4 Polarisation d'un transistor NPN	22
2.2 Les montages amplificateurs à transistors	22
2.2.1 Modèle équivalent d'un transistor en régime dynamique	23
2.2.2 Amplificateur émetteur-commun	23
2.2.3 Amplificateur charge répartie	26
2.2.4 Amplificateur collecteur-commun	27
2.2.5 Amplificateur base-commun	28
<b>3 Étude des montages fondamentaux</b>	<b>29</b>
3.1 L'amplificateur opérationnel (A.O.P.) ou amplificateur linéaire intégré (A.L.I.)	29
3.1.1 Présentation, symbolique et fonction de transfert	29

5.1.2	Caractéristique de transfert statique . . . . .	30
5.1.3	Caractéristique de transfert dynamique . . . . .	31
5.2	Application aux amplificateurs opérationnels . . . . .	31
5.2.1	Amplificateur inverseur . . . . .	32
5.2.2	Amplificateur non inverseur . . . . .	33
5.2.3	Amplificateur sommateur inverseur . . . . .	33
5.2.4	Amplificateur de différence . . . . .	34
5.2.5	Dérivateur . . . . .	35
5.2.6	Le montage intégrateur . . . . .	35
6	<b>Étude d'un amplificateur de puissance</b> . . . . .	37
6.1	Étude du montage charge répartie . . . . .	37
7	<b>Principe de la synthèse de fréquence</b> . . . . .	49
7.1	Principe de la boucle à verrouillage de phase à P.L.L. . . . .	49
7.1.1	Autres domaines d'utilisation de la P.L.L. . . . .	50
7.1.2	Rôle des éléments de la boucle . . . . .	50
7.1.3	Le VCO ou oscillateur contrôlé en tension . . . . .	51
7.1.4	Le filtre de boucle . . . . .	51
8	<b>Modulation et démodulation</b> . . . . .	53
8.1	La modulation et la démodulation . . . . .	53
8.1.1	Modulation d'amplitude . . . . .	53
8.2	Applications de la modulation et de la démodulation . . . . .	54
8.2.1	La radiodiffusion . . . . .	55
8.3	La transposition de fréquence. Qu'est-ce que c'est ? . . . . .	67
9	<b>Notion de chaîne de mesure</b> . . . . .	69
9.1	Introduction . . . . .	69
9.2	Présentation d'une chaîne de mesure . . . . .	69
9.2.1	Schéma fonctionnel d'une chaîne numérique . . . . .	69
9.2.2	Étude d'un conditionneur . . . . .	70
10	<b>Réduction des perturbations dans une chaîne de mesure</b> . . . . .	73
10.1	La tension de mode commun . . . . .	73
10.1.1	Réjection de mode commun d'un amplificateur différentiel . . . . .	73
11	<b>Étude des convertisseurs CAN/CNA</b> . . . . .	79
11.1	Caractéristiques générales sur les convertisseurs . . . . .	79
11.2	Méthodes de conversions . . . . .	80
11.2.1	Le convertisseur simple rampe . . . . .	80
11.2.2	Analyse sommaire . . . . .	80
11.2.3	Le convertisseur double rampe . . . . .	81
11.2.4	Le convertisseur à approximations successives . . . . .	82
11.2.5	Le convertisseur numérique analogique à résistances pondérées . . . . .	82
11.3	Problèmes liés à l'utilisation des CAN/CNA . . . . .	83
11.3.1	Le bruit de quantification . . . . .	84
12	<b>Échantillonnage, échantillonnage et blocage</b> . . . . .	85
12.1	Échantillonnage, quantification . . . . .	85
12.2	Spectre d'un signal échantillonné : approche simplifiée . . . . .	85
12.3	Échantillonnage naturel . . . . .	86
12.4	Théorème de SHANNON . . . . .	88

<b>13 Le filtrage numérique</b>	<b>93</b>
13.1 Représentation et réalisation . . . . .	93
13.1.1 Réponse impulsionnelle finie . . . . .	93
13.1.2 Réponse impulsionnelle infinie . . . . .	94
<b>II Traitement numérique et informatique des signaux</b>	<b>99</b>
13.2 Compression et décompression du signal . . . . .	101
13.2.1 Principe . . . . .	101
13.2.2 La technique de compression appliquée à la parole . . . . .	101
13.2.3 La technique de compression appliquée à l'audio . . . . .	101
13.2.4 La technique de compression appliquée à la vidéo . . . . .	101
<b>14 Les circuits programmables</b>	<b>103</b>
14.1 Les circuits programmables . . . . .	103
14.1.1 Les circuits logiques programmables . . . . .	103
14.1.2 Architectures et caractéristiques principales . . . . .	103
14.1.3 Différentes technologies . . . . .	104
14.2 Présentation et environnement fonctionnel . . . . .	104
14.2.1 Architectures . . . . .	105
<b>Appendice A : Préparation au contrôle en cours de formation ou C.C.F</b>	<b>107</b>
A.1 Préparer l'installation et tester la qualité de la réception . . . . .	111
A.1.1 Connaissance système . . . . .	111
A.1.2 Sélection physique de la liaison L10, L8 . . . . .	117
A.1.3 Tester la qualité de la réception . . . . .	117
A.2 TP sur le mesureur de champ . . . . .	117
A.2.1 Accord sur un émetteur . . . . .	117
A.2.2 Caractéristiques du canal radiofréquences . . . . .	119
<b>Appendice B : Étude de l'installation du client</b>	<b>121</b>
B.1 Caractéristiques du système HOME CINEMA . . . . .	123
B.2 Contexte professionnel des activités . . . . .	128
B.3 Cahier des charges . . . . .	129
B.4 Identification de la connectique . . . . .	130
B.5 Signification des signaux . . . . .	137
<b>Appendice C : Généralités sur le LCD</b>	<b>141</b>
<b>Appendice D : La TNT : Informations</b>	<b>145</b>
<b>Appendice E : La HDMI</b>	<b>147</b>
<b>Appendice F : La connectique</b>	<b>149</b>